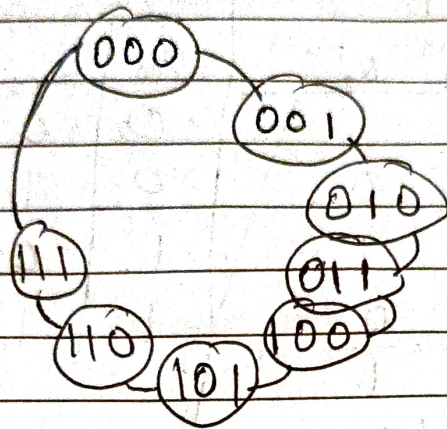


Steps to Design Counter

① State Diagram



②

The state Table

<u>Current State</u>			<u>Next State</u>		
Q_2	Q_1	Q_0	Q_2^+	Q_1^+	Q_0^+
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0

③ The chosen flip flop ~~to~~ transition table (excitation table)

D flip flop:-

Q_n	Q_{n+1}	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Step 4

 ~~$D_0 = Q_0$~~ K-Map

$D_1 = \bar{Q}_1 Q_0$	Q_2	Q_1	Q_0	Q_2^+	Q_1^+	Q_0^+	D_2	D_1	D_0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	0	1	1	0
1	1	0	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

 D_2

Q_2	$Q_1 Q_0$			
	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	0	1

 D_1

Q_2	$Q_1 Q_0$			
	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	0	1	0	1

$$D_2 = Q_2 \bar{Q}_1 + Q_2 \bar{Q}_0 + \bar{Q}_2 Q_1 Q_0$$

$$D_1 = \bar{Q}_1 Q_0 + Q_1 \bar{Q}_0 = Q_1 \oplus Q_0$$

 D_0


Q_2	$Q_1 Q_0$			
	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	0	0	1

$$D_0 = \bar{Q}_0$$

Step 5 Draw circuit

Date:

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

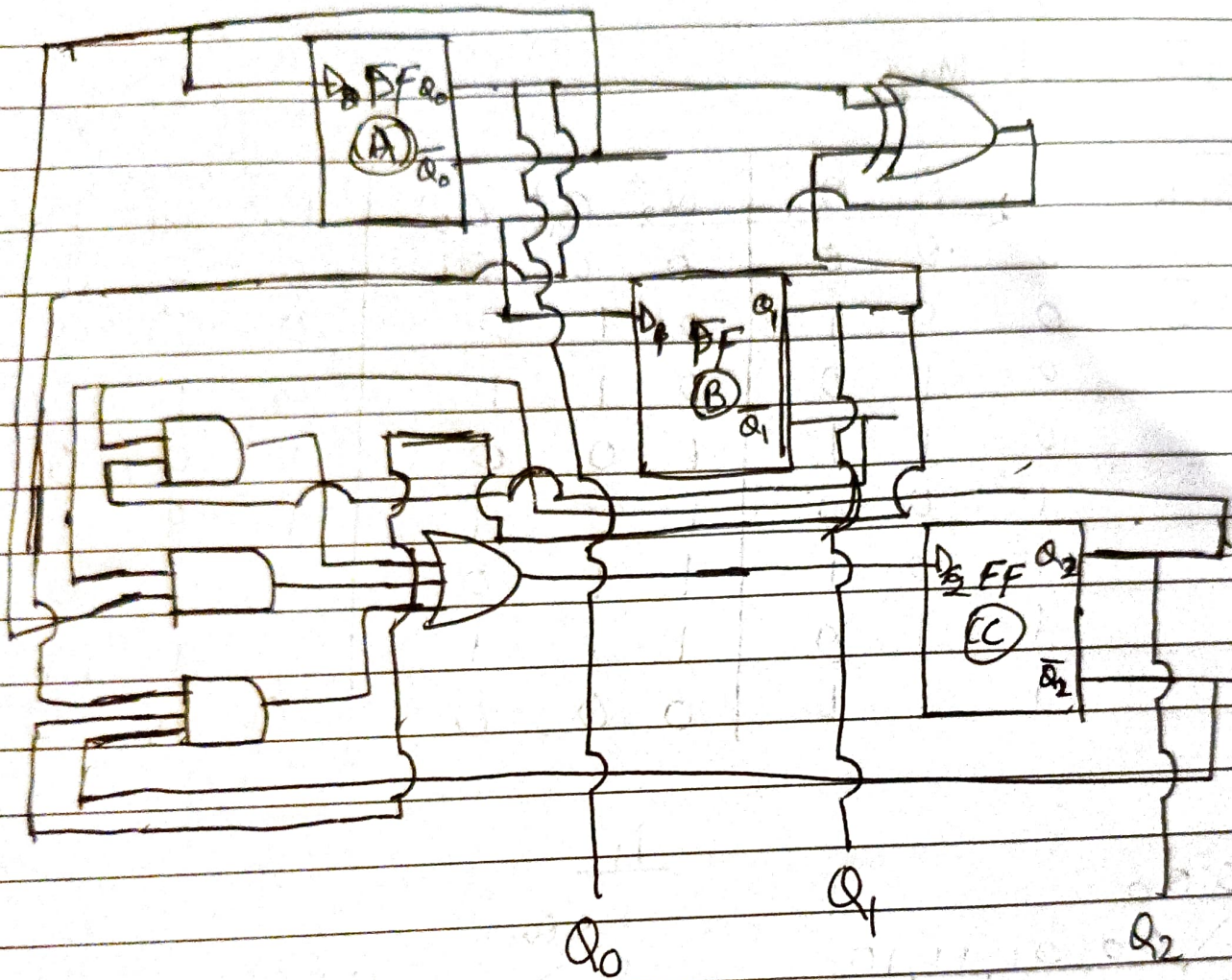

$$D_0 = \overline{Q_0}$$

$$D_1 = Q_1 \oplus Q_0$$

$$D_2 = Q_2 \overline{Q_1} + Q_2 \overline{Q_0} + \overline{Q_2} Q_1 Q_0$$