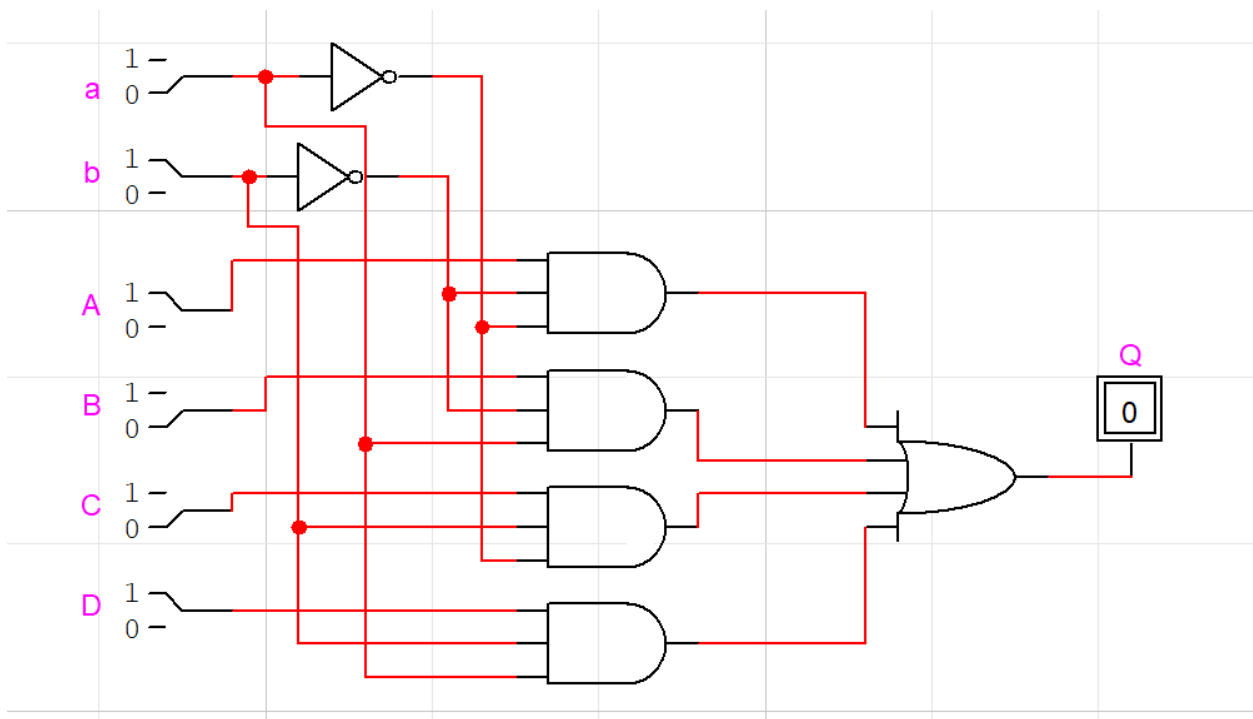


DLD LAB 11 – IN LAB AND HOME TASKS

Task 01:

Inputs			Outputs
S3	S2	S1	Y
0	0	0	D1
0	0	1	D2
0	1	0	D3
0	1	1	D4
1	0	0	D5
1	0	1	D6
1	1	0	D7
1	1	1	D8

Task 02:



Task 03

